
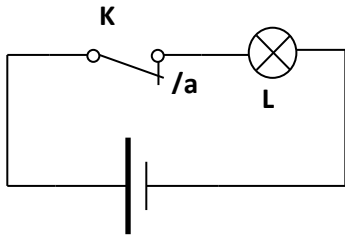


LANGAGE A CONTACT EXERCICES

Complétez le chronogramme de « L ».


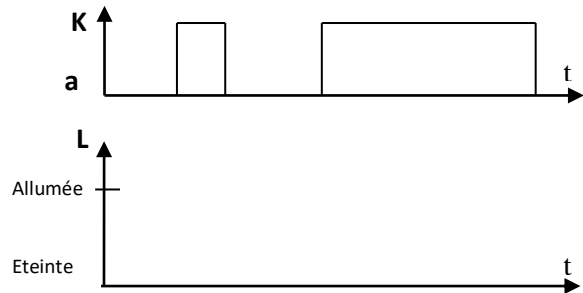


Si le chronogramme est haut => appui





Donnez l'équation de « L ». **L =**

Complétez le chronogramme de « L ».

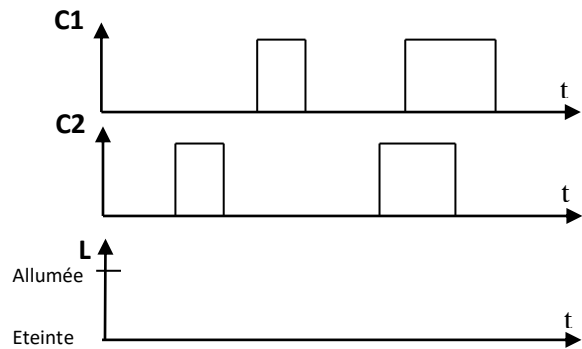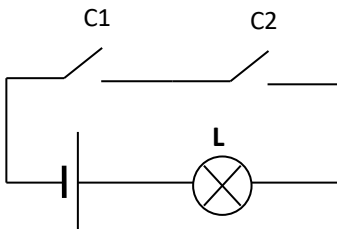

Donnez l'équation de « L ». **L =**

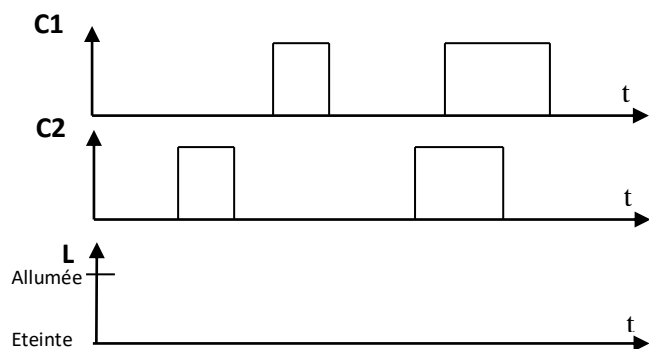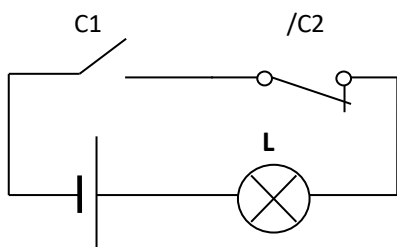
Complétez le chronogramme de « L ». /C2 est le nom du contacteur.




Donnez l'équation de « L ». **L =**

Le « 5v » et le « 0 » sont connectés au générateur qui n'est pas représenté.

Donnez l'équation de « L ». L =

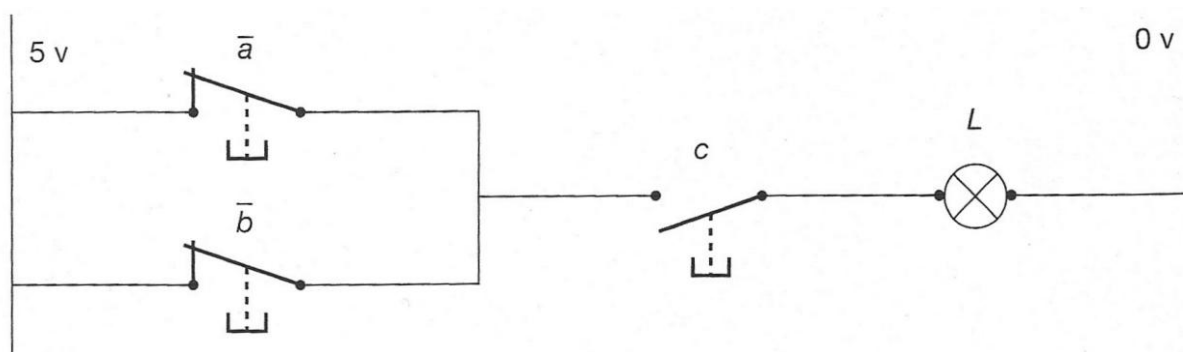

Complétez le chronogramme de « L ».

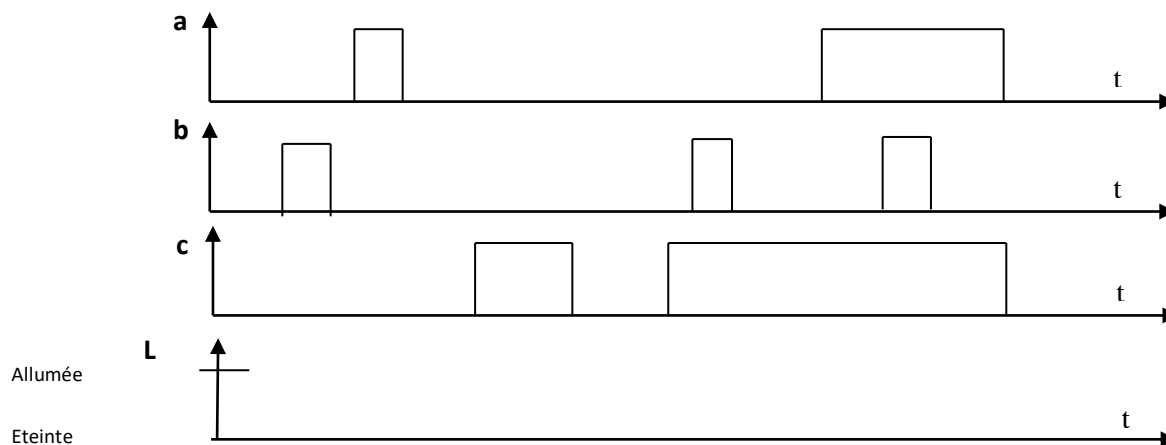

Donnez l'équation de « L ». L =

